

EJERCICIO 1


Si se dispone de un reloj de frecuencia f_{CLK} kHz, se pide:

- a) Realizar un circuito que permita obtener una frecuencia de 1Hz
- b) Utilizando el reloj de 1Hz, obtenido en el apartado (a) diseñar un temporizador que realice una temporización de T segundos, si se dispone, además del reloj, de los elementos usuales, a saber: fuente de alimentación de 5V, cualquier tipo de puertas lógicas de cualquier número de entradas y bloques MSI combinacionales y secuenciales habituales (entre ellos biestables de cualquier tipo, y contadores binarios de 4 bits, contadores BCD, etc.)

El temporizador se activará al actuar sobre un pulsador. Proponer como conectarlo.

Datos: El único reloj disponible es el proporcionado.

 Algunos de los elementos disponibles son:



a) Se puede realizar de diferentes formas.


- a.1. Solución óptima: con contadores binarios (requiere el mínimo de contadores):
- a.2. Otra solución válida es utilizar contadores BCD (más fácil de razonar, al utilizar una cuenta "natural" en BCD, aunque utiliza un contador más)
- a.3. Finalmente, se podría realizar mediante divisiones de frecuencia sucesivas. En este caso hay muchas más opciones. Por ejemplo, para $f=16000$, se puede hacer mediante $16000=16 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$, o $16000=50 \times 32 \times 10$, o muchas otras formas (no se indica)

a.1. Solución con contadores binarios.


Según los modelos, se tenía:

$f_{CLK}=16\text{kHz}$, 32 kHz, 46 kHz, 64 kHz

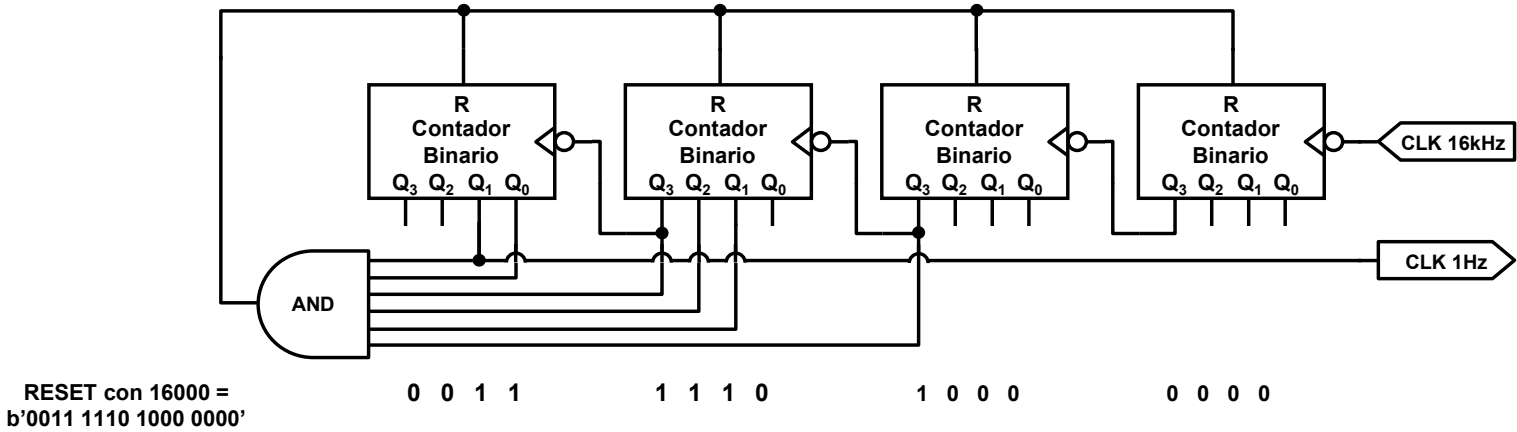
16kHz=16000=8192+4096+2048+1024+512+128= $2^{13}+2^{12}+2^{11}+2^{10}+2^9+2^7=$
 =b'0011 1110 1000 0000'



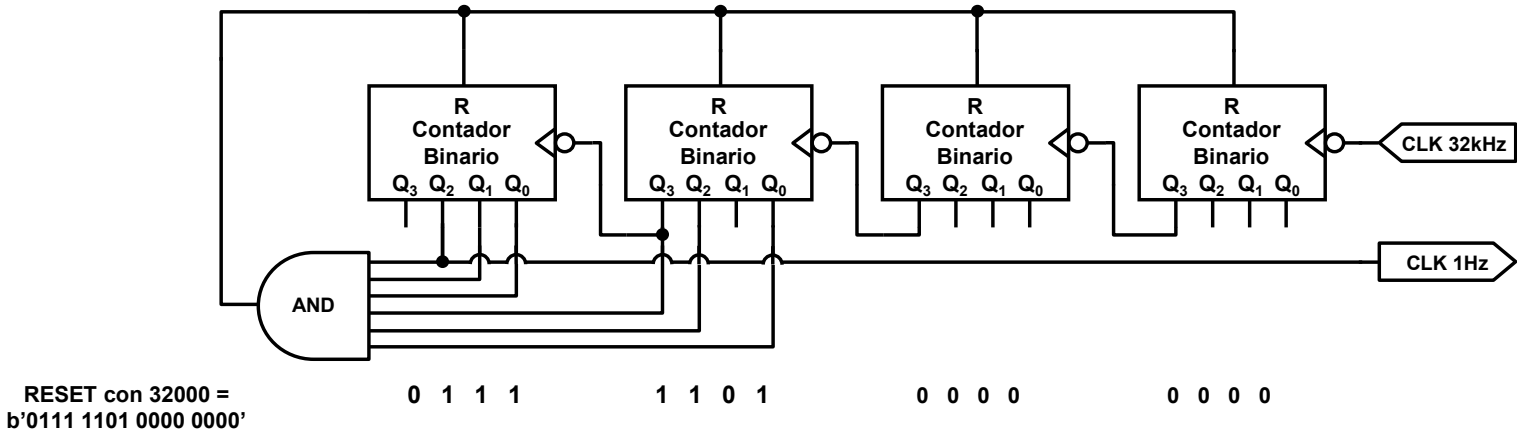
32kHz=32000=16384+8192+4096+2048+1024+256= $2^{14}+2^{13}+2^{12}+2^{11}+2^{10}+2^8=$
 =b'0111 1101 0000 0000'



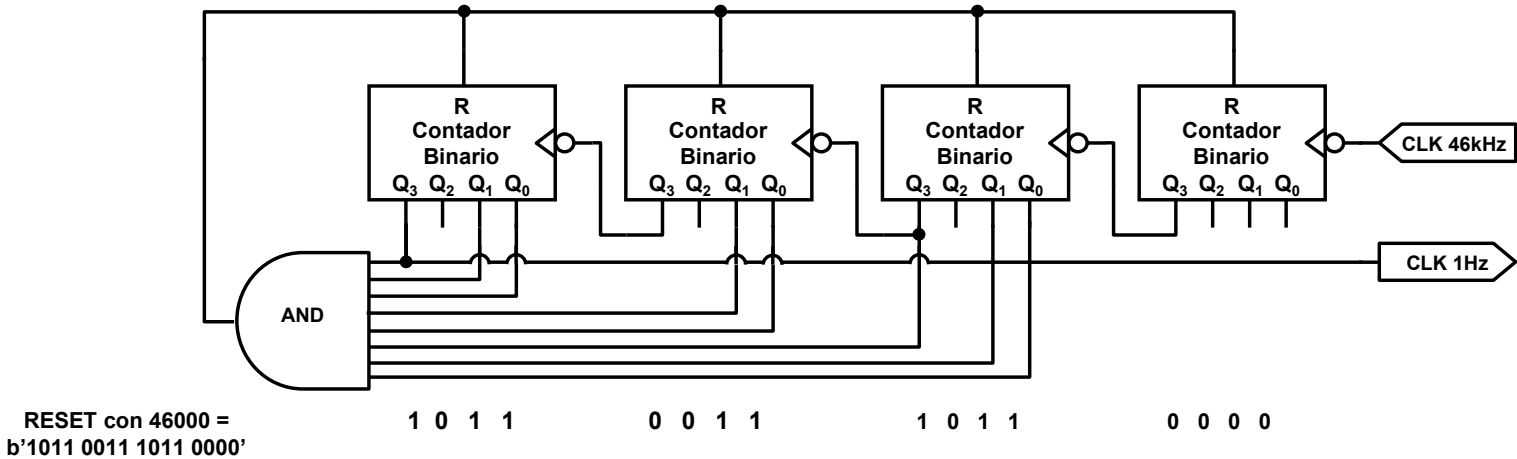46kHz=46000=32768+8192+4096+512+256+128+32+16= $2^{15}+2^{13}+2^{12}+2^9+2^8+2^7+2^5+2^4=b'1011$
 0011 1011 0000'



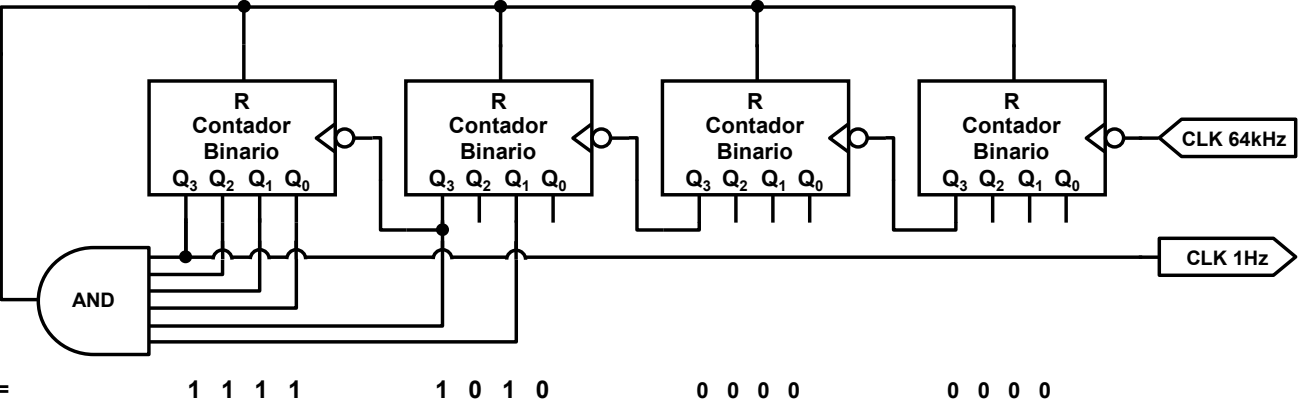
$64\text{kHz}=64000=32768+16384+8192+4096+2048+512=2^{15}+2^{14}+2^{13}+2^{12}+2^{11}+2^9=b'11111\ 1010\ 0000\ 0000'$




RESET con 64000 =
b'1111 1010 0000 0000'

a.2. Solución con contadores BCD


$f_{CLK}=16kHz$

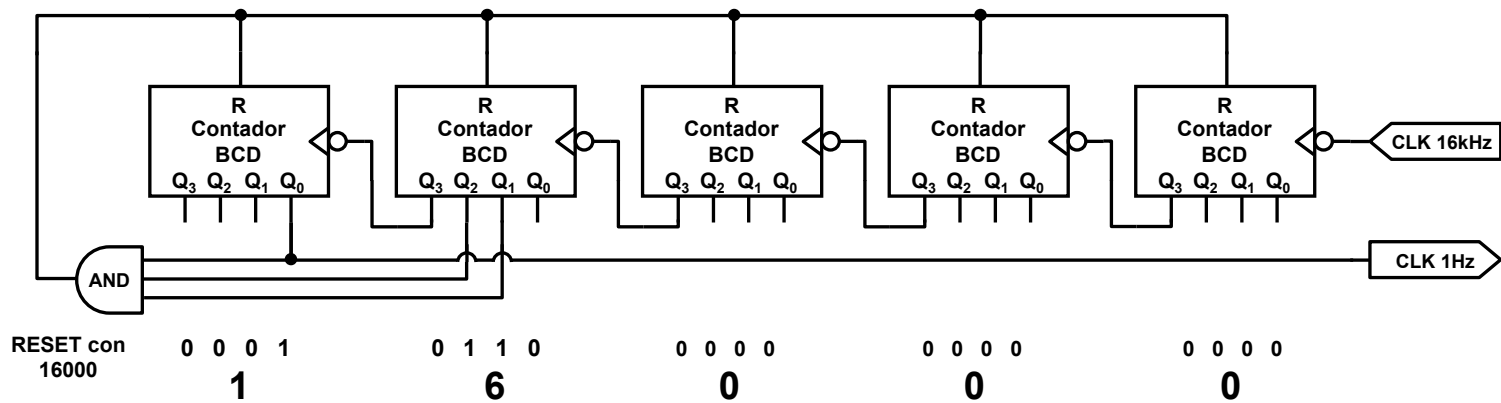


$f_{CLK}=32kHz$

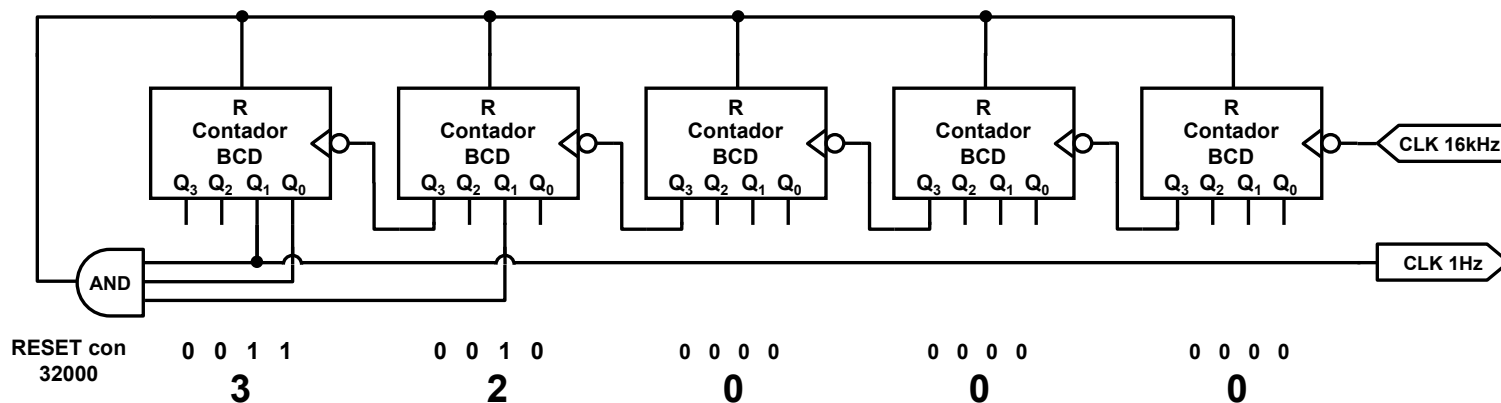

$f_{CLK}=46kHz$

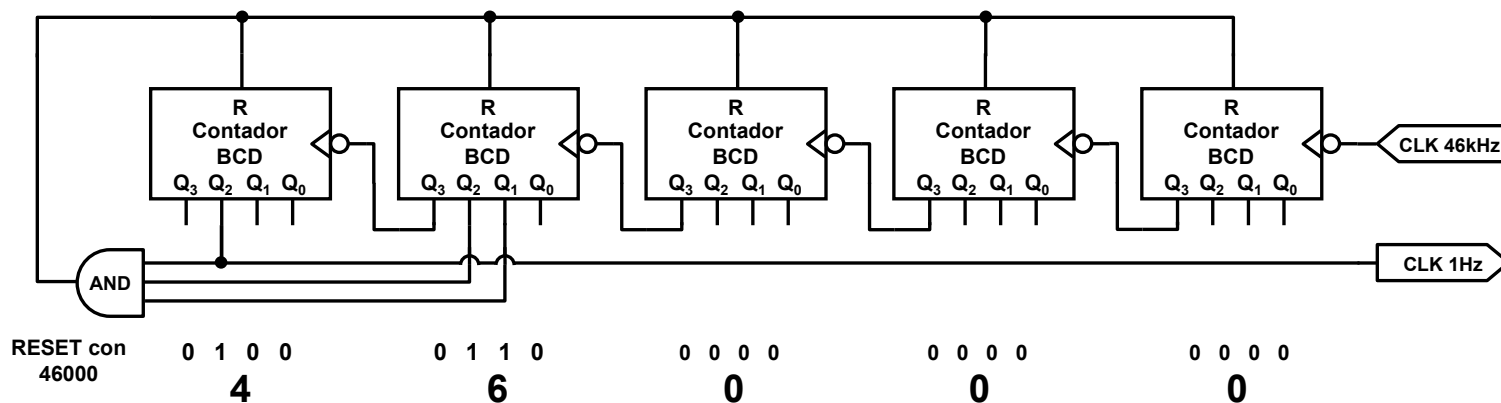


$f_{CLK}=64kHz$

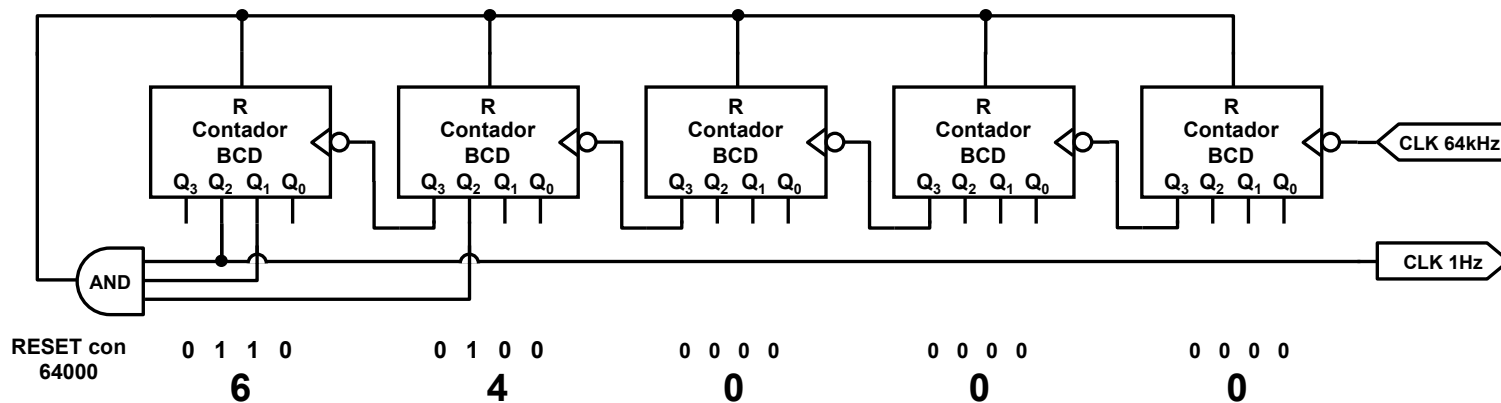

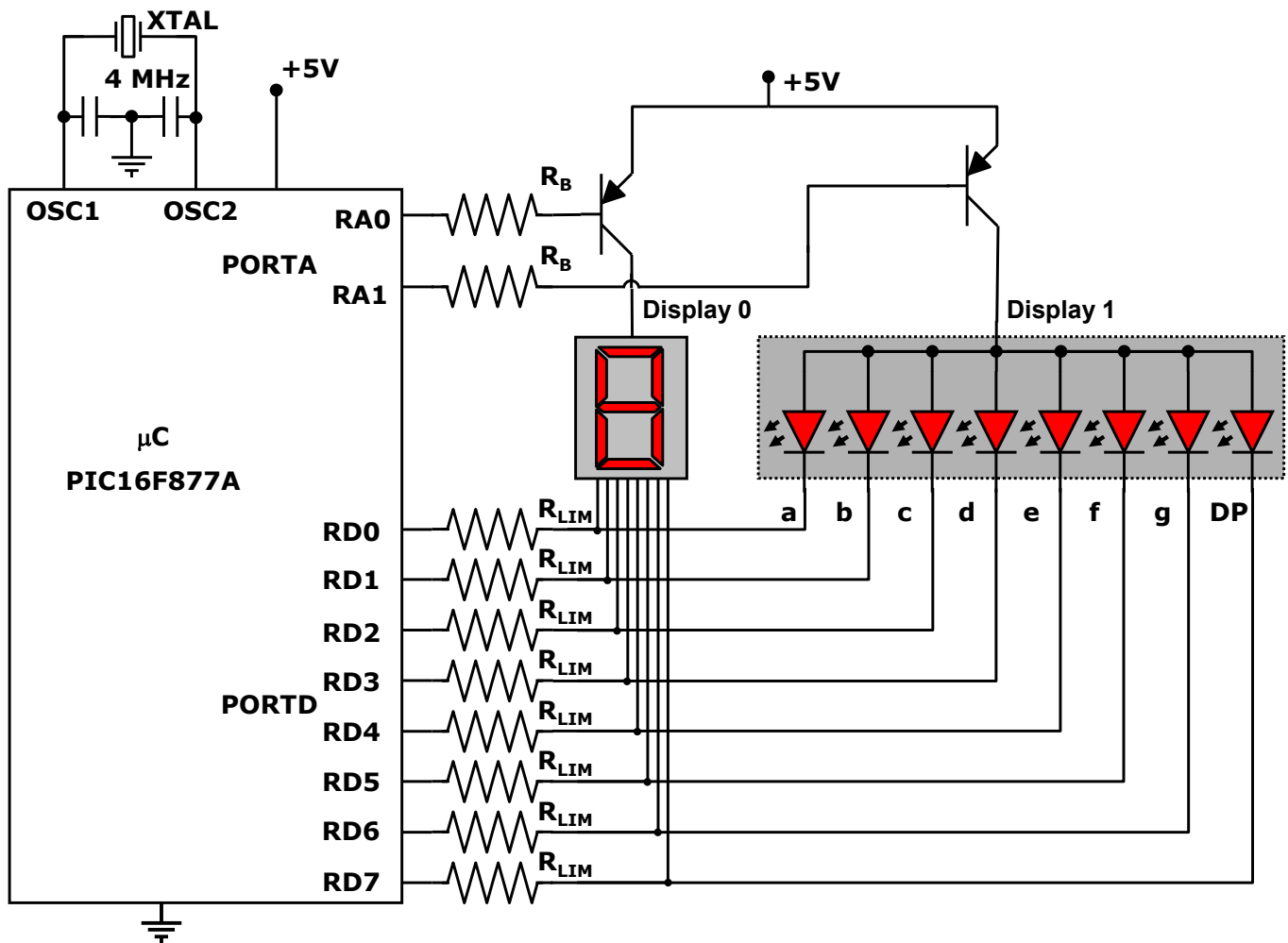EJERCICIO 2

Se quiere realizar un circuito para realizar el encendido de dos displays desde un microcontrolador PIC16F877A, utilizando el procedimiento de barrido secuencial, para lo que se ha dispuesto el circuito de la figura.



El código a representar en cada display está guardado en las posiciones 0x20 (display0) y 0x21 (display1) (hay otra parte del código, que no se muestra aquí, que se encarga de esta tarea)

La información del valor a mostrar en cada display está codificada directamente en 7 segmentos por lo que el programa a realizar solo debe realizar el encendido de los displays mediante las líneas del PORTA seleccionadas y el volcado de la información de cada display sobre el puerto D. Para cada display, el proceso será:

- Apagar el display
- Volcar el contenido de la información a mostrar sobre el puerto D
- Encender el display
- Esperar un tiempo RETARDO con el display encendido
- Apagar el display
- Pasar al siguiente display, empezando el proceso de nuevo en a)

Para conseguir el funcionamiento deseado, nos han proporcionado el siguiente programa:

```

LIST p=16F877A          ; Procesador
INCLUDE <p16f877A.inc>; Incluye definiciones para procesador
                        ; Ajusta la palabra de configuración
__CONFIG  _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _LVP_OFF

```

```

DISPLAY0 EQU 0x20          ; Posición para código para el Display0 en 7 segmentos
DISPLAY1 EQU 0x21          ; Posición para código para el Display1 en 7 segmentos

V_RESET   ORG 0x00          ; Vector de RESET
          goto 0x05         ; Salta el vector de interrupción en 0x04
          ; Aunque no utilicemos interrupciones, desactivadas tras el RESET

          ORG 0x05

INICIO    movlw b'00000000' ; Valores iniciales para PORTA y PORTB
          movwf PORTA       ; Desactiva todos los displays
          movwf PORTD       ; Código inicial en PORTD todos los LED apagados
          bsf STATUS,RPO    ; Banco 1
          movlw b'00000000' ; Puerto A todas las líneas digitales
          movwf ADCON1
          movlw b'11001111' ; Líneas RA0 y RA1 salidas.
          movwf TRISA
          movlw b'11111111' ; Puerto D todo salidas
          clrf TRISD
          movlw b'11001110' ; Inicializa Timer0
          movwf OPTION_REG
          bsf STATUS,RPI    ; Banco 0
          ; Inicializa valores a sacar por los displays
          ; DISPLAY0 y DISPLAY1 contienen los valores a volcar sobre PORTD

BARRIDO   movf DISPLAY0, W  ; Carga el valor a representar en 7 segmentos del Display 0
          movwf PORTD       ; Saca el valor del primer dígito por PORTD
          bcf PORTA,0       ; Luego activamos el display 0 (display de decenas)
          ; activando la salida correspondiente RA0
          call RETARDO      ; Retardo mientras está activo el display 0
          bsf PORTA,0       ; Desactiva el display 0
          movf DISPLAY1, W  ; Carga el valor a representar en 7 segmentos del Display 1
          movwf PORTD       ; Saca el valor del primer dígito por PORTD
          bcf PORTA,1       ; Luego activamos el display 0 (display de decenas)
          ; activando la salida correspondiente RA1
          call RETARDO      ; Retardo mientras está activo el display 0
          bsf PORTA,1       ; Desactiva el display 0
          goto BARRIDO      ; Vuelve a empezar otro barrido

; RETARDO. Genera un retardo durante el cual el display está encendido
RETARDO   bcf INTCON,TOIF   ; Ponemos a cero el flag de overflow del Timer0
          movlw d'178'      ; Valor de precarga para conseguir el tiempo previsto
          movwf TMRO        ; Precarga TMRO iniciando la temporización

ESPERA    btfss INTCON,TOIF ; Si rebosa el temporizador, salimos
          goto ESPERA       ; Si no rebosa sigue esperando
          return
          END

```

DATOS:

- El cristal del oscilador para el ciclo de instrucción interno tiene una frecuencia $f_{CLK-INT}=4$ MHz
- El tiempo de encendido de cada display se obtiene mediante la subrutina RETARDO y se desea que sea de 15 ms.

Se pide:

- Calcular, con la actual configuración del temporizador, y la actual subrutina de temporización, cuál sería el tiempo que se temporiza realmente en la subrutina "RETARDO", justificando la respuesta

b) Si el tiempo no es correcto, proponer los cambios a realizar en el programa (tanto en la configuración como en el uso del TIMER TMR0) para conseguir temporizar el tiempo solicitado, justificando la respuesta.

c) Con la conexión del PIC que se indica, analizar si la configuración y el uso posterior de los puertos utilizados es correcta para conseguir el propósito del programa. Justificar si el programa es correcto y, de no ser así, indicar los errores cometidos y los cambios a realizar en el programa para conseguir un correcto funcionamiento, coherente con el esquema eléctrico del circuito, justificando la respuesta

SOLUCIÓN EJERCICIO 2: MODELO CON DOS DISPLAYs ÁNODO COMÚN

PORTD usado para selección de display mediante PNP's a los ánodos comunes (0 enciende, 1 apaga), PORTA saca el código en siete segmentos (0 enciende, 1 apaga)

a) Configuración actual:

Inicialización: OPTION_REG = b '11001110'. Los bits 7 y 6 no nos importan

Bit 5: T0CS=0. Usa el reloj interno de instrucción

Bit 4: T0SE=0. Transición usada si CLK externo: no afecta su valor en este caso

Bit 3: PSA=1. Asigna el prescaler al Watchdog. Por tanto el Timer0 no usa prescaler, y la cuenta es directa (es como si fuera prescaler=1)

Bits <2:0> <PS2:PS0> valen 110. El prescaler del Watchdog es 64, pero no nos afecta su valor para la temporización del Timer0.

Uso del Timer0: Se carga el valor 178 (=precarga)

El tiempo temporizado es entonces:

$$\text{Tiempo} = [(256 - \text{precarga}) \cdot \text{Prescaler} + 2] \cdot T_{\text{INSTRUCCIÓN}}$$

$$T_{\text{INSTRUCCIÓN}} = 4 \cdot T_{\text{CLK}} = 4 / f_{\text{CLK}} = 4 / 4\text{Mhz} = 1 \mu\text{s}$$

$$\text{Tiempo} = [(256 - 178) \cdot 1 + 2] \cdot (1 \mu\text{s}) = 80 \mu\text{s}$$

b) Queremos temporizar 15 ms

En primer lugar, calculamos el máximo valor que se podría temporizar con el reloj interno (único disponible). Para eso ponemos el prescaler al máximo (Prescaler=256) y el valor cargado en TMR0 al menor valor posible, para maximizar la expresión:

$$\text{Tiempo} = [(256 - \text{precarga}) \cdot \text{Prescaler} + 2] \cdot T_{\text{INSTRUCCIÓN}}$$

$$T_{\text{INSTRUCCIÓN}} = 4 \cdot T_{\text{CLK}} = 4 / f_{\text{CLK}} = 4 / 4\text{Mhz} = 1 \mu\text{s}$$

El máximo tiempo que se puede temporizar en una sola temporización es:

$$\text{Tiempo} = [(256 - 0) \cdot 256 + 2] \cdot (1 \mu\text{s}) = 65538 \mu\text{s} = 64,538 \text{ ms}$$

Podemos, por tanto, temporizar sin problema los 15 ms. Para conseguirlo:

$$\text{Tiempo} = [(256 - \text{precarga}) \cdot \text{Prescaler} + 2] \cdot T_{\text{INSTRUCCIÓN}} \Rightarrow$$

$$[(256 - \text{precarga}) \cdot \text{Prescaler} + 2] = \frac{\text{Tiempo}}{T_{\text{INSTRUCCIÓN}}} \Rightarrow$$

$$[(256 - \text{precarga}) \cdot \text{Prescaler}] = \frac{\text{Tiempo}}{T_{\text{INSTRUCCIÓN}}} - 2 \Rightarrow [(256 - \text{precarga})] = \frac{\frac{\text{Tiempo}}{T_{\text{INSTRUCCIÓN}}} - 2}{\text{Prescaler}} \Rightarrow$$

$$\text{precarga} = 256 - \frac{\frac{\text{Tiempo}}{T_{\text{INSTRUCCIÓN}}} - 2}{\text{Prescaler}} = 256 - \frac{\frac{15\text{ms}}{1\mu\text{s}} - 2}{\text{Prescaler}} = 256 - \frac{15000 - 2}{\text{Prescaler}} = 256 - \frac{14998}{\text{Prescaler}}$$

Valores posibles:

Prescaler	Precarga	Conclusión
256	197,41 \cong 197	Válido
128	138,82 \cong 139	Válido
64	20,65 \cong 21	Válido
32	-213,68 <0	Este valor de prescaler ya no sirve

Según el valor escogido, se ajusta OPTION_REG y el valor a cargar en el TMR0 en la rutina RETARDO

Por ejemplo, si tomamos Prescaler=64, entonces en TMR0 precargamos 21 en la rutina RETARDO. Comprobamos que la temporización sería:

$$\text{Tiempo} = [(256 - 21) \cdot 64 + 2] \cdot (1 \mu\text{s}) = 15042 \mu\text{s} = 15,042 \text{ ms} \cong 15 \text{ ms}$$

Configuración

Para este caso, la configuración de OPTION_REG sería:

Bits 7 y 6: se usan para configurar PORTB, no usado en este caso, luego da igual su valor: xx

Bit 5: T0CS=0. Usa el reloj interno de instrucción

Bit 4: T0SE=x. Transición usada si CLK externo: no afecta su valor en este caso. Cualquiera

Bit 3: PSA=0. Asigna el prescaler al Timer0.

Bits <2:0> <PS2:PS0> valen 101. Ajusta prescaler del Timer0 a 64.

Por tanto OPTION_REG=b'xx0x0101' Por ejemplo: OPTION_REG=b'00000101'

Uso del Timer en la rutina RETARDO

Uso posterior del Timer0: Se carga el valor 21 (=precarga)


```

LIST p=16F877A      ; Procesador
INCLUDE <pl6f877A.inc>; Incluye definiciones para procesador
                    ; Ajusta la palabra de configuración
__CONFIG __XT_OSC & __WDT_OFF & __PWRTE_ON & __BODEN_ON & __LVP_OFF

DISPLAY0 EQU 0x20    ; Posición para código para el Display0 en 7 segmentos
DISPLAY1 EQU 0x21    ; Posición para código para el Display1 en 7 segmentos

V_RESET      ORG 0x00    ; Vector de RESET
              goto 0x05  ; Salta el vector de interrupción en 0x04
              ; Aunque no utilicemos interrupciones, desactivadas tras el RESET

INICIO      ORG 0x05
              movlw b'00000000' ; Valores iniciales para PORTA y PORTB
              movwf PORTA      ; Desactiva todos los displays
              movwf PORTD      ; Código inicial en PORTD todos los LED apagados
              bsf STATUS,RP0    ; Banco 1
              movlw b'00000000' ; Puerto A todas las líneas digitales
              movwf ADCON1
              movlw b'11001111' ; Líneas RA0 y RA1 salidas.
              movwf TRISA
              movlw b'11111111' ; Puerto D todo salidas
              clrf TRISD
              movlw b'11001110' ; Inicializa Timer0
              movwf OPTION_REG
              bsf STATUS,RP1    ; Banco 0
              ; Inicializa valores a sacar por los displays
              ; DISPLAY0 y DISPLAY1 contienen los valores a volcar sobre PORTD

BARRIDO      movf DISPLAY0, W   ; Carga el valor a representar en 7 segmentos del Display 0
              movwf PORTD      ; Saca el valor del primer dígito por PORTD
              bcf PORTA,0      ; Luego activamos el display 0 (display de decenas)
              ; activando la salida correspondiente RA0
              call RETARDO     ; Retardo mientras está activo el display 0
              bsf PORTA,0      ; Desactiva el display 0
              movf DISPLAY1, W ; Carga el valor a representar en 7 segmentos del Display 1
              movwf PORTD      ; Saca el valor del primer dígito por PORTD
              bcf PORTA,1      ; Luego activamos el display 0 (display de decenas)
              ; activando la salida correspondiente RA1
              call RETARDO     ; Retardo mientras está activo el display 0
              bsf PORTA,1      ; Desactiva el display 0
              goto BARRIDO     ; Vuelve a empezar otro barrido

; RETARDO. Genera un retardo durante el cual el display está encendido
RETARDO      bcf INTCON,TOIF    ; Ponemos a cero el flag de overflow del Timer0
              movlw d'178'      ; Valor de precarga para conseguir el tiempo previsto
              movwf TMR0        ; Precarga TMR0 iniciando la temporización
              btfss INTCON,TOIF ; Si rebosa el temporizador, salimos
              goto ESPERA       ; Si no rebosa sigue esperando
              return
END

```

movlw b'11111111'
;Con la conexión actual para apagar los displays al pasar a ser salidas debe ser escribir unos en ambos puertos o al menos en uno de ellos

movlw b'00000110'
Para que las líneas de PORTA sean todas digitales, se ha de escribir 'xxxxx011x' en ADCON1. Por tanto, son válidos otros valores, este p.e.

movlw b'11111100' ;Líneas RA1 y RA0 de PORTA salidas, resto entradas por seguridad: Válido: 'xxxxxx00'

Todas las líneas de PORTD salidas. Esto vale ya que borra TRISD. También serviría **movlw b'00000000'** y **movwf TRISD**


La inicialización del TIMER0 está mal. Ver detalle en cálculos aparte

Está mal. Con esto se pasaría al Banco 3 <RP1 RP0> es <1 1>
La instrucción correcta para ir al Banco 0 sería **bcf STATUS, RP0**

El valor cargado en TMR0, con la configuración proporcionada, no es correcto para la temporización pedida. Ver detalle en cálculos aparte

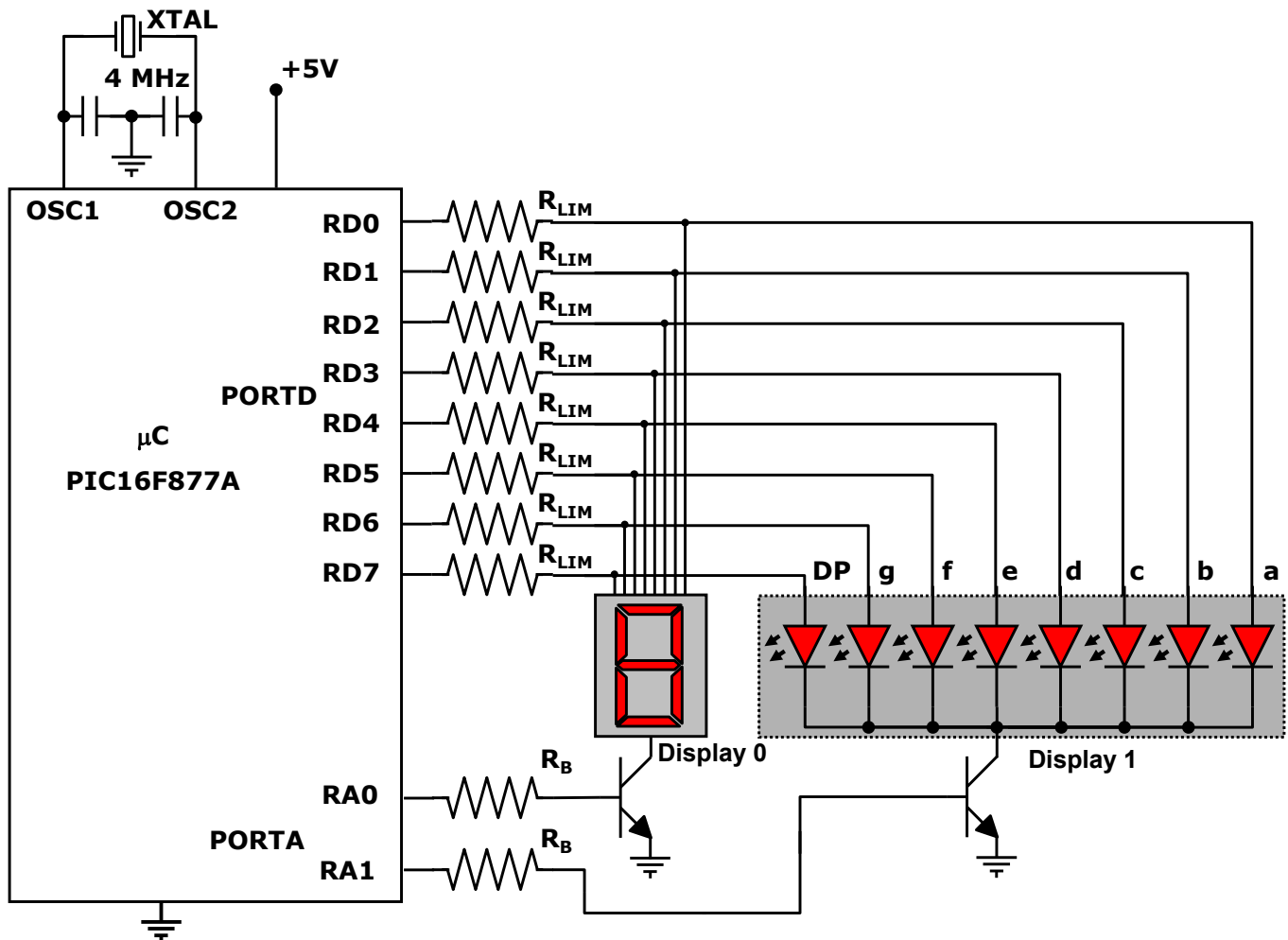EJERCICIO 2.

Se quiere realizar un circuito para realizar el encendido de dos displays desde un microcontrolador PIC16F877A, utilizando el procedimiento de barrido secuencial, para lo que se ha dispuesto el circuito de la figura.



El código a representar en cada display está guardado en las posiciones 0x20 (display0) y 0x21 (display1) (hay otra parte del código, que no se muestra aquí, que se encarga de esta tarea)

La información del valor a mostrar en cada display está codificada directamente en 7 segmentos por lo que el programa a realizar solo debe realizar el encendido de los displays mediante las líneas del PORTA seleccionadas y el volcado de la información de cada display sobre el puerto D. Para cada display, el proceso será

- Apagar el display
- Volcar el contenido de la información a mostrar sobre el puerto D
- Encender el display
- Esperar un tiempo RETARDO con el display encendido
- Apagar el display
- Pasar al siguiente display, empezando el proceso de nuevo en a)

Para conseguir el funcionamiento deseado, nos han proporcionado el siguiente programa:

```

LIST p=16F877A          ; Procesador
INCLUDE <pl6f877A.inc>; Incluye definiciones para procesador
                        ; Ajusta la palabra de configuración
__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _LVP_OFF

DISPLAY0 EQU 0x20        ; Posición para código para el Display0 en 7 segmentos
DISPLAY1 EQU 0x21        ; Posición para código para el Display1 en 7 segmentos

V_RESET ORG 0x00          ; Vector de RESET
        goto 0x05        ; Salta el vector de interrupción en 0x04
                        ; Aunque no utilicemos interrupciones, desactivadas tras el RESET

ORG 0x05

INICIO  movlw b'11111111' ; Valores iniciales para PORTA y PORTB
        movwf PORTA      ; Desactiva todos los displays
        movwf PORTD      ; Código inicial en PORTD todos los LED apagados
        bsf STATUS,RP0   ; Banco 1
        movlw b'00000000' ; Puerto A todas las líneas digitales
        movwf ADCON1
        movlw b'11001111' ; Líneas RA0 y RA1 salidas.
        movwf TRISA
        movlw b'11111111' ; Puerto D todo salidas
        clrf TRISD
        movlw b'11001110' ; Inicializa Timer0
        movwf OPTION_REG
        bsf STATUS,RP1   ; Banco 0
                        ; Inicializa valores a sacar por los displays
                        ; DISPLAY0 y DISPLAY1 contienen los valores a volcar sobre PORTD

BARRIDO movf DISPLAY0, W  ; Carga el valor a representar en 7 segmentos del Display 0
        movwf PORTD      ; Saca el valor del primer dígito por PORTD
        bsf PORTA,0      ; Luego activamos el display 0 (display de decenas)
                        ; activando la salida correspondiente RA0
        call RETARDO     ; Retardo mientras está activo el display 0
        bcf PORTA,0      ; Desactiva el display 0
        movf DISPLAY1, W ; Carga el valor a representar en 7 segmentos del Display 1
        movwf PORTD      ; Saca el valor del primer dígito por PORTD
        bsf PORTA,1      ; Luego activamos el display 0 (display de decenas)
                        ; activando la salida correspondiente RA1
        call RETARDO     ; Retardo mientras está activo el display 0
        bcf PORTA,1      ; Desactiva el display 0
        goto BARRIDO     ; Vuelve a empezar otro barrido

; RETARDO. Genera un retardo durante el cual el display está encendido
RETARDO bcf INTCON,TOIF   ; Ponemos a cero el flag de overflow del Timer0
        movlw d'178'      ; Valor de precarga para conseguir el tiempo previsto
        movwf TMR0        ; Precarga TMR0 iniciando la temporización

ESPERA  btfss INTCON,TOIF ; Si rebosa el temporizador, salimos
        goto ESPERA      ; Si no rebosa sigue esperando
        return
        END

```

DATOS:

- El cristal del oscilador para el ciclo de instrucción interno tiene una frecuencia $f_{CLK-INT}=4$ MHz
- El tiempo de encendido de cada display se obtiene mediante la subrutina RETARDO y se desea que sea de 10 ms.

Se pide:

- Calcular, con la actual configuración del temporizador, y la actual subrutina de temporización, cuál sería el tiempo que se temporiza realmente en la subrutina "RETARDO", justificando la respuesta

b) Si el tiempo no es correcto, proponer los cambios a realizar en el programa (tanto en la configuración como en el uso del TIMER TMR0) para conseguir temporizar el tiempo solicitado, justificando la respuesta.

c) Con la conexión del PIC que se indica, analizar si la configuración y el uso posterior de los puertos utilizados es correcta para conseguir el propósito del programa. Justificar si el programa es correcto y, de no ser así, indicar los errores cometidos y los cambios a realizar en el programa para conseguir un correcto funcionamiento, coherente con el esquema eléctrico del circuito, justificando la respuesta.

SOLUCIÓN EJERCICIO 2: MODELO CON DOS DISPLAYs CÁTODO COMÚN

PORTD usado para selección de display mediante NPNs a los cátodos comunes (1 enciende, 0 apaga), PORTA saca el código en siete segmentos (1 enciende, 0 apaga)

a) Configuración actual:

Inicialización: OPTION_REG = b '11001110'. Los bits 7 y 6 no nos importan

Bit 5: T0CS=0. Usa el reloj interno de instrucción

Bit 4: T0SE=0. Transición usada si CLK externo: no afecta su valor en este caso

Bit 3: PSA=1. Asigna el prescaler al Watchdog. Por tanto el Timer0 no usa prescaler, y la cuenta es directa (es como si fuera prescaler=1)

Bits <2:0> <PS2:PS0> valen 110. El prescaler del Watchdog es 64, pero no nos afecta su valor para la temporización del Timer0.

Uso del Timer0: Se carga el valor 178 (=precarga)

El tiempo temporizado es entonces:

$$\text{Tiempo} = [(256 - \text{precarga}) \cdot \text{Prescaler} + 2] \cdot T_{\text{INSTRUCCIÓN}}$$

$$T_{\text{INSTRUCCIÓN}} = 4 \cdot T_{\text{CLK}} = 4 / f_{\text{CLK}} = 4 / 4\text{Mhz} = 1 \mu\text{s}$$

$$\text{Tiempo} = [(256 - 178) \cdot 1 + 2] \cdot (1 \mu\text{s}) = 80 \mu\text{s}$$

b) Queremos temporizar 10 ms

En primer lugar, calculamos el máximo valor que se podría temporizar con el reloj interno (único disponible). Para eso ponemos el prescaler al máximo (Prescaler=256) y el valor cargado en TMR0 al menor valor posible, para maximizar la expresión:

$$\text{Tiempo} = [(256 - \text{precarga}) \cdot \text{Prescaler} + 2] \cdot T_{\text{INSTRUCCIÓN}}$$

$$T_{\text{INSTRUCCIÓN}} = 4 \cdot T_{\text{CLK}} = 4 / f_{\text{CLK}} = 4 / 4\text{Mhz} = 1 \mu\text{s}$$

El máximo tiempo que se puede temporizar en una sola temporización es:

$$\text{Tiempo} = [(256 - 0) \cdot 256 + 2] \cdot (1 \mu\text{s}) = 65538 \mu\text{s} = 64,538 \text{ ms}$$

Podemos, por tanto, temporizar sin problema los 15 ms. Para conseguirlo:

$$\text{Tiempo} = [(256 - \text{precarga}) \cdot \text{Prescaler} + 2] \cdot T_{\text{INSTRUCCIÓN}} \Rightarrow$$

$$[(256 - \text{precarga}) \cdot \text{Prescaler} + 2] = \frac{\text{Tiempo}}{T_{\text{INSTRUCCIÓN}}} \Rightarrow$$

$$[(256 - \text{precarga}) \cdot \text{Prescaler}] = \frac{\text{Tiempo}}{T_{\text{INSTRUCCIÓN}}} - 2 \Rightarrow [(256 - \text{precarga})] = \frac{\frac{\text{Tiempo}}{T_{\text{INSTRUCCIÓN}}} - 2}{\text{Prescaler}} \Rightarrow$$

$$\text{precarga} = 256 - \frac{\frac{\text{Tiempo}}{T_{\text{INSTRUCCIÓN}}} - 2}{\text{Prescaler}} = 256 - \frac{\frac{10\text{ms}}{1\mu\text{s}} - 2}{\text{Prescaler}} = 256 - \frac{10000 - 2}{\text{Prescaler}} = 256 - \frac{9998}{\text{Prescaler}}$$

Valores posibles:

Prescaler	Precarga	Conclusión
256	216,94 \cong 217	Válido
128	177,89 \cong 178	Válido
64	99,78 \cong 100	Válido
32	-56,43 <0	Este valor de prescaler ya no sirve

Según el valor escogido, se ajusta OPTION_REG y el valor a cargar en el TMR0 en la rutina RETARDO

Por ejemplo, si tomamos Prescaler=64, entonces en TMR0 precargamos 100 en la rutina RETARDO. Comprobamos que la temporización sería:

$$\text{Tiempo} = [(256 - 100) \cdot 64 + 2] \cdot (1 \mu\text{s}) = 9986 \mu\text{s} = 9,986 \text{ ms} \cong 10 \text{ ms}$$

Configuración

Para este caso, la configuración de OPTION_REG sería:

Bits 7 y 6: se usan para configurar PORTB, no usado en este caso, luego da igual su valor: xx

Bit 5: T0CS=0. Usa el reloj interno de instrucción

Bit 4: T0SE=x. Transición usada si CLK externo: no afecta su valor en este caso. Cualquiera

Bit 3: PSA=0. Asigna el prescaler al Timer0.

Bits <2:0> <PS2:PS0> valen 101. Ajusta prescaler del Timer0 a 64.

Por tanto OPTION_REG=b'xx0x0101' Por ejemplo: OPTION_REG=b'00000101'

Uso del Timer en la rutina RETARDO

Uso posterior del Timer0: Se carga el valor 100 (=precarga)

	LIST p=16F877A	; Procesador	
	INCLUDE <p16f877A.inc>	; Incluye definiciones para procesador	
		; Ajusta la palabra de configuración	
	__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _LVP_OFF		
DISPLAY0	EQU 0x20	; Posición para código para el Display0 en 7 segmentos	
DISPLAY1	EQU 0x21	; Posición para código para el Display1 en 7 segmentos	
V_RESET	ORG 0x00	; Vector de RESET	
	goto 0x05	; Salta el vector de interrupción en 0x04	
		; Aunque no utilicemos interrupciones, desactivadas tras el RESET	
	ORG 0x05		
INICIO	movlw b'11111111'	; Valores iniciales para PORTA y PORTB	movlw b'00000000'
	movwf PORTA	; Desactiva todos los displays	; Con la conexión actual para apagar los displays al pasar a ser salidas debe ser escribir ceros en ambos puertos o al menos en uno de ellos
	movwf PORTD	; Código inicial en PORTD todos los LED apagados	
	bsf STATUS,RP0	; Banco 1	movlw b'00000110'
	movlw b'00000000'	; Puerto A todas las líneas digitales	Para que las líneas de PORTA sean todas digitales, se ha de escribir 'xxxx011x' en ADCON1. Por tanto, son válidos otros valores, este p.e.
	movwf ADCON1		
	movlw b'11001111'	; Líneas RA0 y RA1 salidas.	movlw b'11111100'
	movwf TRISA		; Líneas RA1 y RA0 de PORTA salidas, resto entradas por seguridad: Válido: 'xxxxxx00'
	movlw b'11111111'	; Puerto D todo salidas	Todas las líneas de PORTD salidas. Esto vale ya que borra TRISD.
	clrf TRISD		También serviría movlw b'00000000' y movwf TRISD
	movlw b'11001110'	; Inicializa Timer0	La inicialización del TIMER0 está mal. Ver detalle en cálculos aparte
	movwf OPTION_REG		
	bsf STATUS,RP1	; Banco 0	Está mal. Con esto se pasaría al Banco 3 <RP1 RP0> es <1 1>
		; Inicializa valores a sacar por los displays	La instrucción correcta para ir al Banco 0 sería bcf STATUS, RP0
		; DISPLAY0 y DISPLAY1 contienen los valores a volcar sobre PORTD	
BARRIDO	movf DISPLAY0, W	; Carga el valor a representar en 7 segmentos del Display 0	
	movwf PORTD	; Saca el valor del primer dígito por PORTD	
	bsf PORTA,0	; Luego activamos el display 0 (display de decenas)	
		; activando la salida correspondiente RA0	
	call RETARDO	; Retardo mientras está activo el display 0	
	bcf PORTA,0	; Desactiva el display 0	
	movf DISPLAY1, W	; Carga el valor a representar en 7 segmentos del Display 1	
	movwf PORTD	; Saca el valor del primer dígito por PORTD	
	bsf PORTA,1	; Luego activamos el display 0 (display de decenas)	
		; activando la salida correspondiente RA1	
	call RETARDO	; Retardo mientras está activo el display 0	
	bcf PORTA,1	; Desactiva el display 0	
	goto BARRIDO	; Vuelve a empezar otro barrido	
	; RETARDO. Genera un retardo durante el cual el display está encendido		
RETARDO	bcf INTCON,TOIF	; Ponemos a cero el flag de overflow del Timer0	
	movlw d'178'	; Valor de precarga para conseguir el tiempo previsto	El valor cargado en TMR0, con la configuración proporcionada, no es correcto para la temporización pedida. Ver detalle en cálculos aparte
	movwf TMR0	; Precarga TMR0 iniciando la temporización	
ESPERA	btss INCON,TOIF	; Si rebosa el temporizador, salimos	
	goto ESPERA	; Si no rebosa sigue esperando	
	return		
	END		