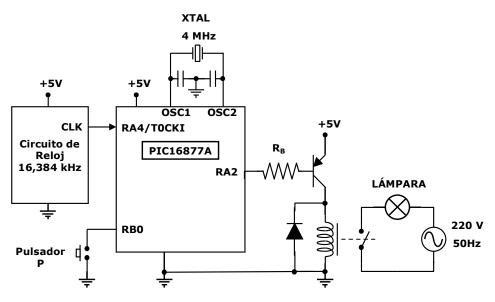


APELLIDOS Y NOMBRE	
DNI	
GRUPO PA2	MODELO A

Se quiere realizar un circuito para controlar el encendido temporizado de la lámpara de un borrador de EPROM utilizando un microcontrolador PIC16F877A. Se ha decidido utilizar el siguiente circuito:



El cristal del oscilador para el ciclo de instrucción interno tiene una frecuencia $f_{\text{CLK-INT}}$ =4 MHz y se dispone, adicionalmente, de un reloj externo de frecuencia $f_{\text{CLK-EXT}}$ =16384 Hz = 16,384 kHz)

El funcionamiento deseado es el siguiente:

- Al arrancar el circuito (tras el encendido o un RESET) la luz estará apagada.
- Cuando se accione el pulsador (conectado a RBO como se indica) la lámpara (accionada mediante la conexión que se indica a RA2) deberá encenderse durante 85 segundos y luego apagarse. Suponga que la resistencia R_B está correctamente calculada para saturar el transistor cuando entra en conducción

Para conseguir el funcionamiento deseado, nos han proporcionado el programa que se adjunta en la siguiente página. Sin embargo, al probar el programa sobre el circuito, el programa no funciona correctamente.


- a) Calcular, con la actual configuración del temporizador, y la actual subrutina de temporización, cuál sería el tiempo que se temporiza realmente en la subrutina "Temporiza", justificando la respuesta
- b) Proponer los cambios a realizar en el programa (tanto en la configuración como en el uso del TIMER TMR0) para conseguir temporizar el tiempo solicitado, justificando la respuesta.
- c) Con la conexión del PIC que se indica, analizar si la configuración y el uso posterior de los puertos utilizados (PORTA y PORTB) es correcta para conseguir el propósito del programa. Justificar si el programa es correcto y, de no ser así, indicar los errores cometidos y los cambios a realizar en el programa para conseguir un correcto funcionamiento, coherente con el esquema eléctrico del circuito, justificando la respuesta.
- d) En el caso de que detecte algún error adicional en el desarrollo del programa, explicar en qué consiste y corregirlo. Tras revisar todos los errores indicar CLARAMENTE los cambios a realizar o, si se prefiere, escribir de nuevo el programa corregido con los cambios necesarios.

```
;******* Grabador EPROM.asm ****************
           LIST p=16F877A
           INCLUDE <p16f877A.inc>
; Palabra de configuración del microcontrolador
           CONFIG XT_OSC & WDT_OFF & PWRTE_ON & BODEN_ON & LVP_OFF
CONT
           EQU 0x20
; Vector de RESET
           ORG 0x00
; Prepara contenido de PORTB inicial
; Configuración de puertos y temporizador
Inicio
           clrf PORTB
           bsf STATUS, RPO
           movlw b'000000000'
           movwf TRISB
           movlw b'000000000'
           movwf TRISA
           movlw b'10000110'
           movwf OPTION REG
           bcf STATUS, RP0
; Programa principal
Principal btfsc PORTB, 1
           call Temporiza
           goto Principal
; Subrutina de temporización sobre el pin RA2
Temporiza bsf PORTB, 1
           movlw d'35'
           movwf CONT
           bcf INTCON, TOIF
Tparcial
           movlw d'120'
           movwf TMR0
           btfsc INTCON, TOIF
Espera
           goto Espera
           decfsz CONT
           goto Tparcial
           bsf PORTB, 2
           return
; Fin de la subrutina de temporización
           END
```



APELLIDOS Y NOMBRE	
DNI	
GRUPO PA2	MODELO B

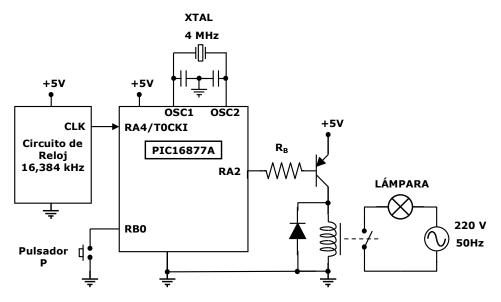Se quiere realizar un circuito para controlar el encendido temporizado de la lámpara de un borrador de EPROM utilizando un microcontrolador PIC16F877A. Se ha decidido utilizar el siguiente circuito:



El cristal del oscilador para el ciclo de instrucción interno tiene una frecuencia $f_{\text{CLK-INT}}$ =4 MHz y se dispone, adicionalmente, de un reloj externo de frecuencia $f_{\text{CLK-EXT}}$ =16384 Hz = 16,384 kHz)

El funcionamiento deseado es el siguiente:

- Al arrancar el circuito (tras el encendido o un RESET) la luz estará apagada.
- Cuando se accione el pulsador (conectado a RBO como se indica) la lámpara (accionada mediante la conexión que se indica a RA2) deberá encenderse durante 90 segundos y luego apagarse. Suponga que la resistencia R_B está correctamente calculada para saturar el transistor cuando entra en conducción

Para conseguir el funcionamiento deseado, nos han proporcionado el programa que se adjunta en la siguiente página. Sin embargo, al probar el programa sobre el circuito, el programa no funciona correctamente.


- a) Calcular, con la actual configuración del temporizador, y la actual subrutina de temporización, cuál sería el tiempo que se temporiza realmente en la subrutina "Temporiza", justificando la respuesta
- b) Proponer los cambios a realizar en el programa (tanto en la configuración como en el uso del TIMER TMR0) para conseguir temporizar el tiempo solicitado, justificando la respuesta.
- c) Con la conexión del PIC que se indica, analizar si la configuración y el uso posterior de los puertos utilizados (PORTA y PORTB) es correcta para conseguir el propósito del programa. Justificar si el programa es correcto y, de no ser así, indicar los errores cometidos y los cambios a realizar en el programa para conseguir un correcto funcionamiento, coherente con el esquema eléctrico del circuito, justificando la respuesta.
- d) En el caso de que detecte algún error adicional en el desarrollo del programa, explicar en qué consiste y corregirlo. Tras revisar todos los errores indicar CLARAMENTE los cambios a realizar o, si se prefiere, escribir de nuevo el programa corregido con los cambios necesarios.

```
;******* Grabador EPROM.asm ****************
           LIST p=16F877A
           INCLUDE <p16f877A.inc>
; Palabra de configuración del microcontrolador
           CONFIG XT_OSC & WDT_OFF & PWRTE_ON & BODEN_ON & LVP_OFF
CONT
           EQU 0x20
; Vector de RESET
           ORG 0x00
; Prepara contenido de PORTB inicial
; Configuración de puertos y temporizador
Inicio
           clrf PORTB
           bsf STATUS, RPO
           movlw b'000000000'
           movwf TRISB
           movlw b'000000000'
           movwf TRISA
           movlw b'10000110'
           movwf OPTION REG
           bcf STATUS, RP0
; Programa principal
Principal btfsc PORTB, 1
           call Temporiza
           goto Principal
; Subrutina de temporización sobre el pin RA2
Temporiza bsf PORTB, 1
           movlw d'35'
           movwf CONT
           bcf INTCON, TOIF
Tparcial
           movlw d'120'
           movwf TMR0
           btfsc INTCON, TOIF
Espera
           goto Espera
           decfsz CONT
           goto Tparcial
           bsf PORTB, 2
           return
; Fin de la subrutina de temporización
           END
```



GRUPO PA2	MODELO C
DNI	
APELLIDOS Y NOMBRE	

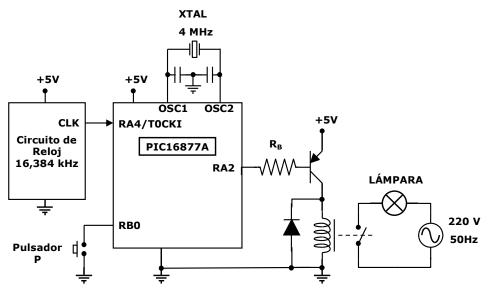Se quiere realizar un circuito para controlar el encendido temporizado de la lámpara de un borrador de EPROM utilizando un microcontrolador PIC16F877A. Se ha decidido utilizar el siguiente circuito:



El cristal del oscilador para el ciclo de instrucción interno tiene una frecuencia $f_{\text{CLK-INT}}$ =4 MHz y se dispone, adicionalmente, de un reloj externo de frecuencia $f_{\text{CLK-EXT}}$ =16384 Hz = 16,384 kHz)

El funcionamiento deseado es el siguiente:

- Al arrancar el circuito (tras el encendido o un RESET) la luz estará apagada.
- Cuando se accione el pulsador (conectado a RBO como se indica) la lámpara (accionada mediante la conexión que se indica a RA2) deberá encenderse durante 95 segundos y luego apagarse. Suponga que la resistencia R_B está correctamente calculada para saturar el transistor cuando entra en conducción

Para conseguir el funcionamiento deseado, nos han proporcionado el programa que se adjunta en la siguiente página. Sin embargo, al probar el programa sobre el circuito, el programa no funciona correctamente.


- a) Calcular, con la actual configuración del temporizador, y la actual subrutina de temporización, cuál sería el tiempo que se temporiza realmente en la subrutina "Temporiza", justificando la respuesta
- b) Proponer los cambios a realizar en el programa (tanto en la configuración como en el uso del TIMER TMR0) para conseguir temporizar el tiempo solicitado, justificando la respuesta.
- c) Con la conexión del PIC que se indica, analizar si la configuración y el uso posterior de los puertos utilizados (PORTA y PORTB) es correcta para conseguir el propósito del programa. Justificar si el programa es correcto y, de no ser así, indicar los errores cometidos y los cambios a realizar en el programa para conseguir un correcto funcionamiento, coherente con el esquema eléctrico del circuito, justificando la respuesta.
- d) En el caso de que detecte algún error adicional en el desarrollo del programa, explicar en qué consiste y corregirlo. Tras revisar todos los errores indicar CLARAMENTE los cambios a realizar o, si se prefiere, escribir de nuevo el programa corregido con los cambios necesarios.

```
;******* Grabador EPROM.asm ****************
           LIST p=16F877A
           INCLUDE <p16f877A.inc>
; Palabra de configuración del microcontrolador
           CONFIG XT_OSC & WDT_OFF & PWRTE_ON & BODEN_ON & LVP_OFF
CONT
           EQU 0x20
; Vector de RESET
           ORG 0x00
; Prepara contenido de PORTB inicial
; Configuración de puertos y temporizador
Inicio
           clrf PORTB
           bsf STATUS, RPO
           movlw b'000000000'
           movwf TRISB
           movlw b'000000000'
           movwf TRISA
           movlw b'10000110'
           movwf OPTION REG
           bcf STATUS, RP0
; Programa principal
Principal btfsc PORTB, 1
           call Temporiza
           goto Principal
; Subrutina de temporización sobre el pin RA2
Temporiza bsf PORTB, 1
           movlw d'35'
           movwf CONT
           bcf INTCON, TOIF
Tparcial
           movlw d'120'
           movwf TMR0
           btfsc INTCON, TOIF
Espera
           goto Espera
           decfsz CONT
           goto Tparcial
           bsf PORTB, 2
           return
; Fin de la subrutina de temporización
           END
```



APELLIDOS Y NOMBRE	
DNI	
GRUPO PA2	MODELO D

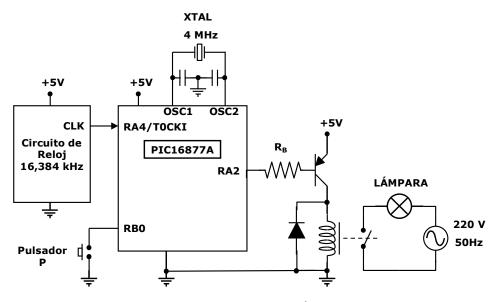Se quiere realizar un circuito para controlar el encendido temporizado de la lámpara de un borrador de EPROM utilizando un microcontrolador PIC16F877A. Se ha decidido utilizar el siguiente circuito:



El cristal del oscilador para el ciclo de instrucción interno tiene una frecuencia $f_{CLK-INT}=4$ MHz y se dispone, adicionalmente, de un reloj externo de frecuencia $f_{CLK-EXT}=16384$ Hz = 16,384 kHz)

El funcionamiento deseado es el siguiente:

- Al arrancar el circuito (tras el encendido o un RESET) la luz estará apagada.
- Cuando se accione el pulsador (conectado a RBO como se indica) la lámpara (accionada mediante la conexión que se indica a RA2) deberá encenderse durante 100 segundos y luego apagarse. Suponga que la resistencia R_B está correctamente calculada para saturar el transistor cuando entra en conducción

Para conseguir el funcionamiento deseado, nos han proporcionado el programa que se adjunta en la siguiente página. Sin embargo, al probar el programa sobre el circuito, el programa no funciona correctamente.

- a) Calcular, con la actual configuración del temporizador, y la actual subrutina de temporización, cuál sería el tiempo que se temporiza realmente en la subrutina "Temporiza", justificando la respuesta
- b) Proponer los cambios a realizar en el programa (tanto en la configuración como en el uso del TIMER TMR0) para conseguir temporizar el tiempo solicitado, justificando la respuesta.
- c) Con la conexión del PIC que se indica, analizar si la configuración y el uso posterior de los puertos utilizados (PORTA y PORTB) es correcta para conseguir el propósito del programa. Justificar si el programa es correcto y, de no ser así, indicar los errores cometidos y los cambios a realizar en el programa para conseguir un correcto funcionamiento, coherente con el esquema eléctrico del circuito, justificando la respuesta.
- d) En el caso de que detecte algún error adicional en el desarrollo del programa, explicar en qué consiste y corregirlo. Tras revisar todos los errores indicar CLARAMENTE los cambios a realizar o, si se prefiere, escribir de nuevo el programa corregido con los cambios necesarios.

```
;******* Grabador EPROM.asm ****************
           LIST p=16F877A
           INCLUDE <p16f877A.inc>
; Palabra de configuración del microcontrolador
           CONFIG XT_OSC & WDT_OFF & PWRTE_ON & BODEN_ON & LVP_OFF
CONT
           EQU 0x20
; Vector de RESET
           ORG 0x00
; Prepara contenido de PORTB inicial
; Configuración de puertos y temporizador
Inicio
           clrf PORTB
           bsf STATUS, RPO
           movlw b'000000000'
           movwf TRISB
           movlw b'000000000'
           movwf TRISA
           movlw b'10000110'
           movwf OPTION REG
           bcf STATUS, RP0
; Programa principal
Principal btfsc PORTB, 1
           call Temporiza
           goto Principal
; Subrutina de temporización sobre el pin RA2
Temporiza bsf PORTB, 1
           movlw d'35'
           movwf CONT
           bcf INTCON, TOIF
Tparcial
           movlw d'120'
           movwf TMR0
           btfsc INTCON, TOIF
Espera
           goto Espera
           decfsz CONT
           goto Tparcial
           bsf PORTB, 2
           return
; Fin de la subrutina de temporización
           END
```